

Derek White

8.) a = **8.8kOhms** b = **5.722kOhms** c = **17.84MOhms**

19.) a: $R_t = 8.8k$, $V/R=I$, $5.5V/8800Ohms = \mathbf{625microAmps}$; b: $R_t = 3.76MOhms$, $V/R=I$, $16V/3760000 = \mathbf{4.2microAmps}$

20.) a: $R_1 = .000625*2200 = \mathbf{1.375V}$, $R_2 = .000625*5600 = \mathbf{3.5V}$, $R_3 = .000625*1000 = \mathbf{0.625V}$; $1.375+3.5+.625 = 5.5V$ via KVL b: $R_1 = .0000042*1000000 = \mathbf{4.2V}$, $R_2 = .0000042*2200000 = \mathbf{9.24V}$, $R_3 = .0000042*560000 = \mathbf{2.352V}$; $4.2+9.24+2.352 = 15.792V \sim 16V$ via KVL

23.) KVL = $21.7+14.5+6.58+30.9=73.68V=V_s$, $I=65.8mA$ $R=V/I$; $R_1=21.7/.0658=\mathbf{33 Ohms}$, $R_2=14.5/.0658=\mathbf{22 Ohms}$, $R_3=6.58/0.0658=\mathbf{10 Ohms}$, $R_4=30.9/0.0658=\mathbf{47 Ohms}$ *Rounded values of resistance up.*

24.) $R_3 = 2.21V$ $R=V/I$, $2.21/0.0123=\mathbf{179.6 Ohms}$, $R_t = 12/0.0123 = \mathbf{975.6 Ohms}$, $R_2 = R_t-R_1-R_3 = 975.6-82-179.6 = \mathbf{714 Ohms}$

31.) a: KVL = $10+5+8 = \mathbf{23V}$, b: $10+50+25 = \mathbf{85V}$

34.) a: $15V = -2-V_2-3.2-1-1.5-0.5$, $V_2 = \mathbf{6.8V}$ b: $R_t = R+R+2R+3R+4R = 11R$, $V_r = R/R_t(V_s)$, $8=R/11k(V_s)$, $V_s = 88V$, $V_{2R} = 2R/11R$, $88V = \mathbf{8+8+16+24+32}$

36.) $V_s = 9V$, $R_1 = 5.6V$, $P_2 = 22mW$, $I=10mA$; $V_2=.022/.010 = 2.2V$, $R_1=V/I = 5.6/.01 = \mathbf{560 Ohms}$, $R_2=2.2/.01=\mathbf{220 Ohms}$, $R_t = 900 Ohms$, $R_3=R_t-R_1-R_2 = 900-560-220 = \mathbf{120 Ohms}$