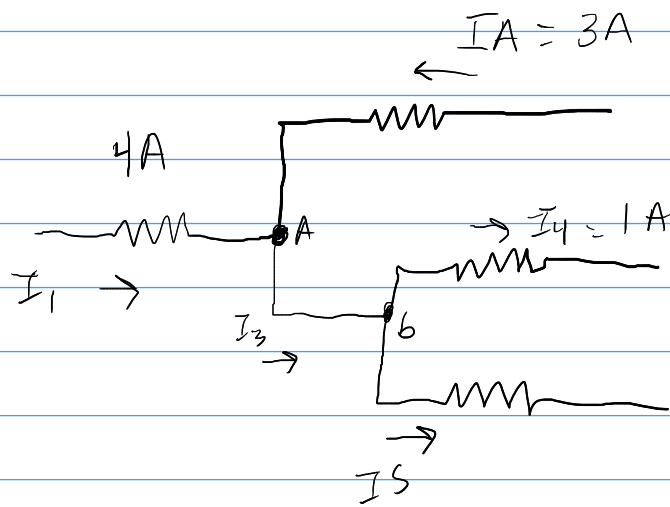


## Kirchoff current Law (KCL)



Find  $I_3$  &  $I_5$

node a

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$I_3 = 4A + 3A = 7A$$


At node b

$$I_3 = I_4 + I_5$$

$$7 = 1 + I_5$$

$$I_5 = 6A$$

Total Resistance - Parallel

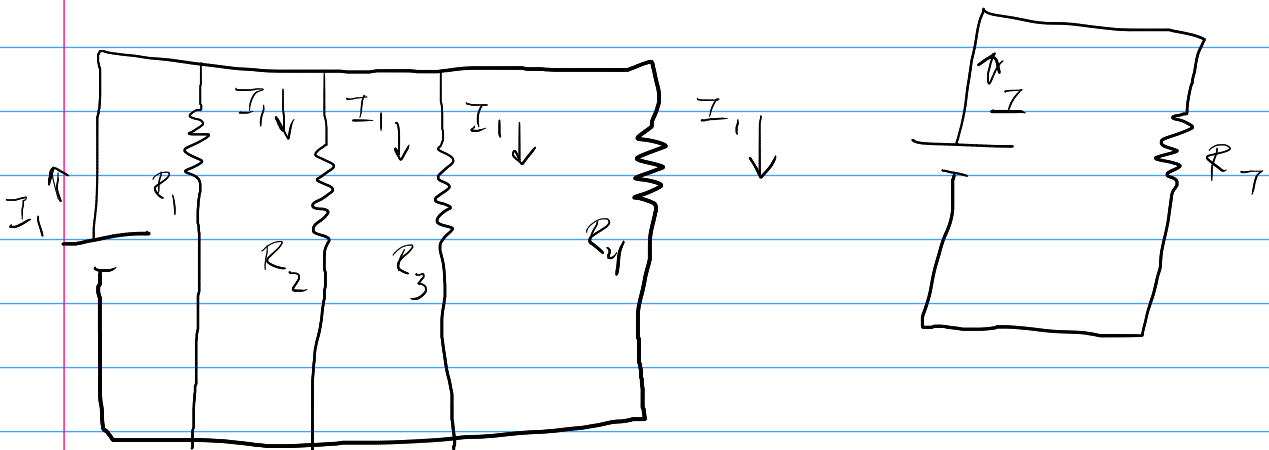

$$V_{R_1} = V_{R_2} = V_{R_3} = V_{R_4}$$

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = I_4$$

$$I_1 = \frac{V_{R_1}}{R_1} = \frac{E}{R_1} \quad I_2 = \frac{E}{R_2} \quad I_3 = \frac{E}{R_3}$$

$$I_4 = \frac{E}{R_4}$$

$$E \frac{1}{R_T} = \frac{E}{R_T} = \frac{E}{R_1} + \frac{E}{R_2} + \frac{E}{R_3} + \frac{E}{R_4}$$


$$\left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$

for two resistors
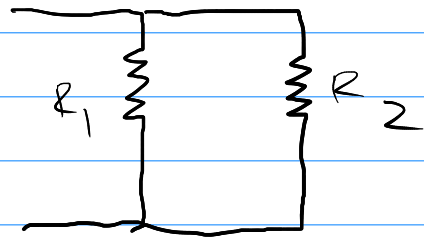
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2} \Rightarrow$$



$$\frac{1}{R_T} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$$

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_T = \frac{(6k)(7k)}{6k + 7k} = 2k$$