

Chapter 3 Homework

7. $R(1) = 3V, 6A$ $R = V/I$ $R = 3/6 = 500$ Ohms

8. ->

a. $V = 5V, R = 1.0$ Ohms, $I = V/R, I = 5/1 = 5A$

b. $V = 30V, R = 15k$ Ohms, $I = V/R, I = 30/15k = 2mA$

c. $V = 250V, R = 5.6M$ Ohms, $I = V/R, I = 250/5.6M = 44.64$ micro Amps

30. ->

a. $I = 1mA, R = 10$ Ohms, $V = IR, V = 1mA * 10 = 10V$

b. $I = 250$ microAmps, $R = 1.0k$ Ohms, $V = 250$ micro $* 1.0k = 25mV$

c. $I = 850$ microAmps, $R = 10M$ Ohms, $V = 850$ micro $* 10M = 8.5kV$

32. ->

a. $3mA, 27k$ Ohm, $V = IR, V = 3mA * 27k = 81V$

b. 5 microAmp, $100M$ Ohm, $V = 5$ micro $* 100M = 500V$ C. $2.5A, 47$ Ohm, $V = IR, V = 2.5 * 47 = 117.5V$

37. $120V, 800mA, I = V/R, I = 120/800m = 150$ Amps

38.

- $18V, 50mA, R = V/I, 18/50m = 360$ Ohms for a.
- $18V, 100mA, R = V/I, 18/100m = 180$ Ohms the resistance must be set to.
- The problem with this circuit is there is no proper load to take the amperage with this rheostat, thus creating a short.