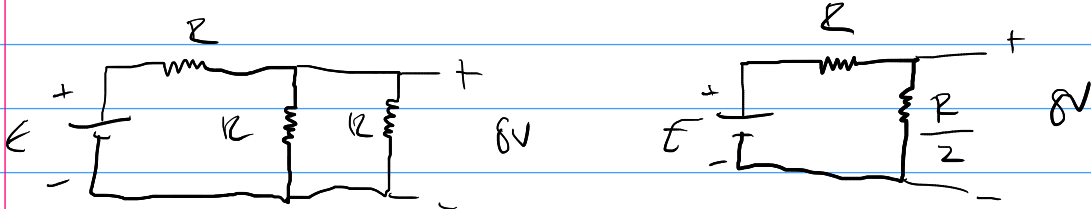


Lab 10


Evaluate:

5



$$8 = \frac{\left(\frac{R}{2}\right)}{\left(R + \frac{R}{2}\right)} E = \frac{\frac{R}{2}}{\frac{2R + R}{2}} E = \frac{R}{3R} E = 8$$

$$\frac{1}{3} E = 8 \quad E = 24V$$

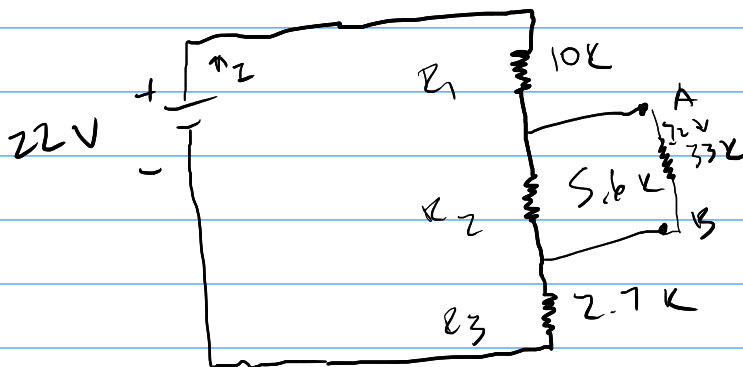

$$R_{23} = (5.6k + 2.7k) \parallel 33k$$

$$V_{AB} = \frac{R_{23} L}{R_{23} L + 10k} (22V)$$

$$V_{AB} = \frac{5.6k + 2.7k}{10k + 5.6k + 2.7k} (22V)$$

$$I_L = \frac{V_{AB}}{33k}$$

$$I_{23} = \frac{V_{AB}}{5.6k + 2.7k}$$

$$I = \frac{22V}{10k + 5.6k + 2.7k}$$

$$V_{AB} = I (5.6k + 2.7k)$$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$


$$I_T = \frac{22}{R_T}$$

$$V_T' = V_1 + V_{23}$$

$$I_T' = \frac{22}{V_T'}$$

# Chapter 9

Branch method

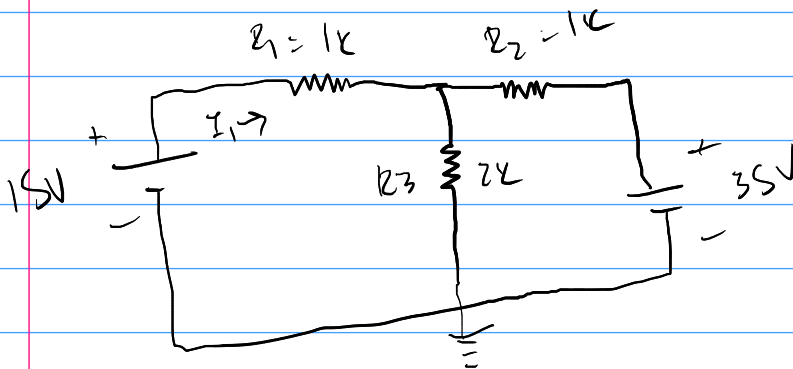

$$-15 + 1k I_1 + 2k I_3 = 0$$

$$-35 + 1k I_1 + 2k I_3 = 0$$

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$1k I_1 + 2k I_3 = 15$$

$$1k I_2 + 2k I_3 = 35$$

$$3I_1 + 2I_2 = 15$$

$$2I_1 + 3I_2 = 35$$

Cramer's rule

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 35 \end{bmatrix}$$

$I_1 \quad I_2$

$$AX = B$$

$$X = A^{-1}B$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 15 & 2 \\ 35 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$= \frac{(15)(3) - (2)(35)}{(3)(3) - (2)(2)}$$

$$= -5mA$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 15 \\ 2 & 35 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{(3)(35) - (2)(15)}{\dots} = 15 \text{ mA}$$

$$V_{R_1} = I_1 R_1 = (-5 \text{ mA})(1 \text{ k}) = -5 \text{ V}$$


$$P_{R_1} = I_1^2 R_1 = V_{R_1} I_1 = \frac{V_{R_1}^2}{R_1}$$

Method 2

Nodal Voltage method

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$I_1 = \frac{V_{R_1}}{R_1}$$

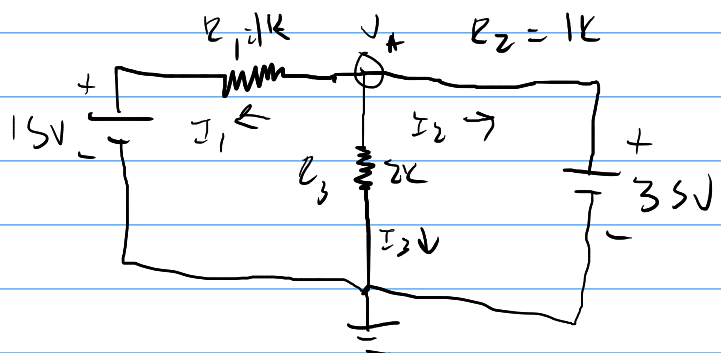

$$V_A = V_{R_1} + 15$$

$$V_{R_1} = V_A - 15$$

$$I_2 = \frac{V_{R_2}}{R_2}$$

$$V_A = V_{R_2} + 35$$

$$\frac{V_{R_3}}{R_3} = I_3$$

$$\frac{V_A}{R_3} = I_3$$

$$2 \text{ k} \left( \frac{V_A - 15}{1 \text{ k}} + \frac{V_A - 35}{1 \text{ k}} + \frac{V_A}{2 \text{ k}} \right) = 0$$


$$2(V_A - 15) + 2(V_A - 35) + V_A = 0$$

$$2V_A - 30 + 2V_A - 70 + V_A = 0$$

$$5V_A = 100$$

$$I_3 = \frac{20}{2 \text{ k}} = 10 \text{ mA}$$

Example:

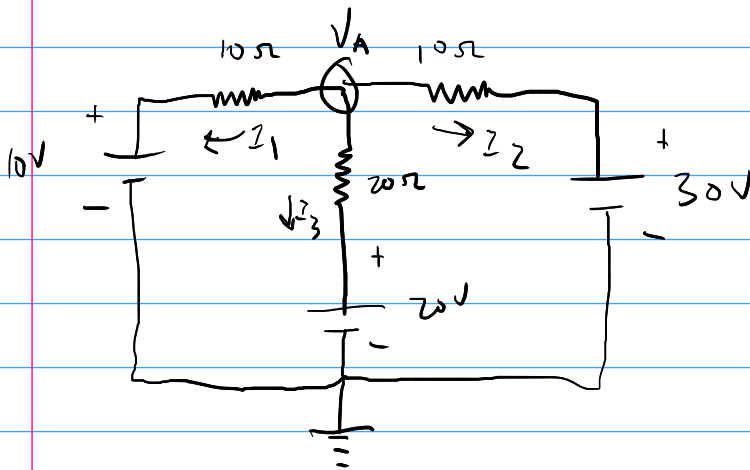

$$20 \left( \frac{V_A - 10}{10} + \frac{V_A - 30}{10} + \frac{V_A - 20}{20} \right) = 0$$

$$2(V_A - 10) + 2(V_A - 30) + (V_A - 20) = 0$$

$$2V_A - 20 + 2V_A - 60 + V_A - 20 = 0$$


$$5V_A = 100 \quad V_A = 20V$$

$$I_1 = \frac{20 - 10}{10\Omega} = 1A$$

$$I_2 = \frac{20 - 30}{10\Omega} = -1A$$

$$I_3 = \frac{20 - 20}{20\Omega} = 0A$$

Lab 11

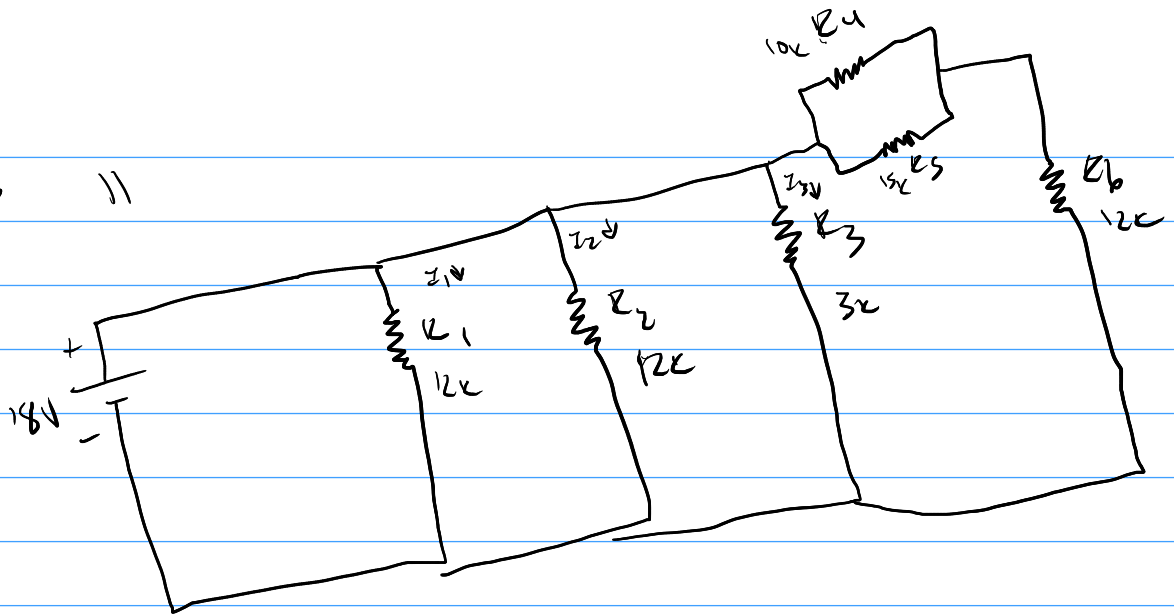

$$V_{R1} = V_{R2} = V_{R3} = 10V$$

$$I_1 = \frac{18}{12k} = 1.5mA$$

$$I_2 = \frac{18}{12k} = 1.5mA$$

$$I_3 = \frac{18}{3k} = 6mA$$

$$(10k) \parallel 15k = \frac{(10)(15)}{(10) + (15)} = \frac{150}{25} = 6k$$

$$I_1 = \frac{18V}{6k + 12k} = 1mA$$

$$I_4 = \frac{R_5}{R_5 + R_4} I = \frac{15k}{15k + 10k} (1mA)$$

