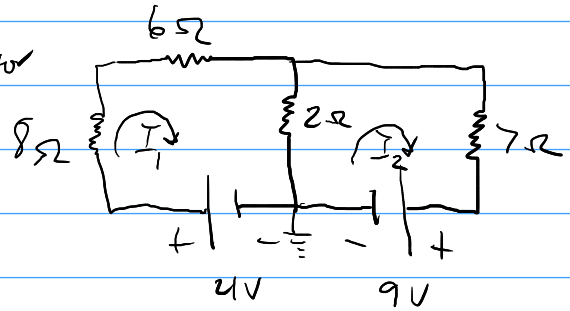


Chapter 9

Example

find current through the 7Ω resistor



$$8I_1 + 6I_1 + 2(I_1 - I_2) - 4 = 0$$

$$7I_2 + 9 + 2(I_2 - I_1) = 0$$

$$16I_1 - 2I_2 = 4$$

$$-2I_1 + 9I_2 = -9$$

$$8(-2I_1 + 9I_2 = -9)$$

$$16I_1 - 2I_2 = 4$$


$$-16I_1 + 72I_2 = -72$$

$$70I_2 = -68$$

$$I_2 = \frac{-68}{70} = -0.971A$$

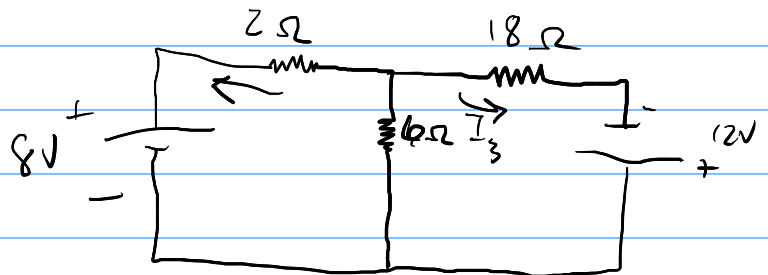Example:

write a nodal equation to find the current through 18Ω



$$\frac{V_X - (+8)}{2} + \frac{V_X - 0}{6} + \frac{V_X - (-12)}{18}$$

$$\downarrow \quad \frac{V_X - 8}{2} + \frac{V_X}{6} + \frac{V_X + 12}{18} = 0$$

$$9(V_X - 8) + 3V_X + V_X + 12 = 0$$


$$9V_X - 72 + 3V_X + V_X + 12 = 0$$

$$13V_X = 60 \quad V_X = \frac{60}{13} = 4.6V$$

$$I_3 = \frac{4.6 - (-12)}{18} = \frac{16.6}{18}$$

$$I_3 = 922 \text{ mA}$$

Ch 9
17

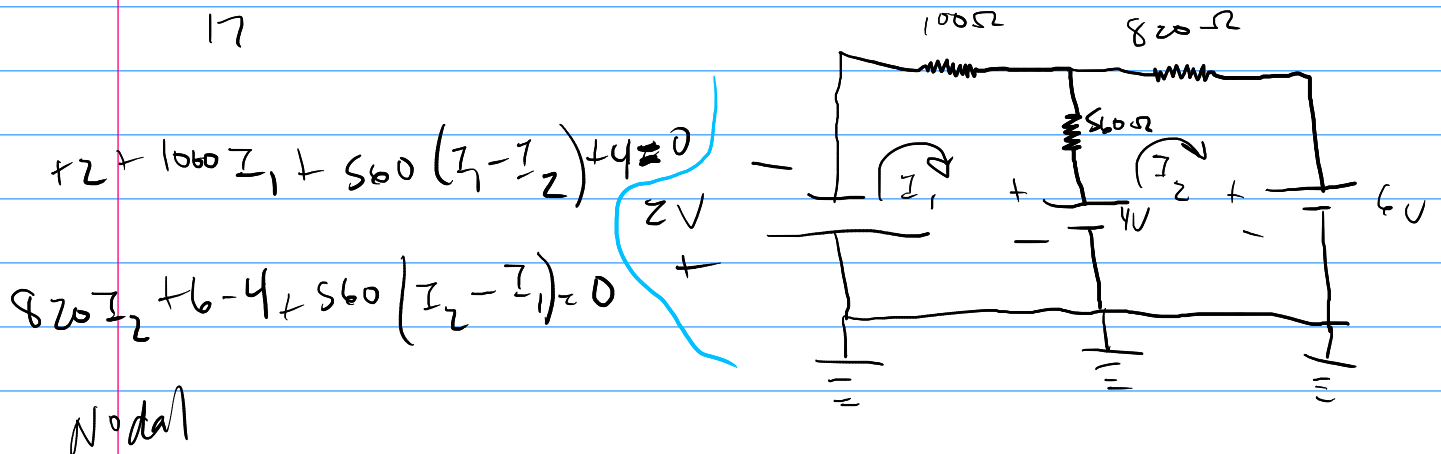

$$\frac{V_X - (-2)}{1000} + \frac{V_X - (+4)}{560} + \frac{V_X - (+6)}{820} = 0$$


$$\frac{V_X + 2}{1000} + \frac{V_X - 4}{560} + \frac{V_X - 6}{820}$$

$$\frac{V_X}{1000} + \frac{2}{1000} + \frac{V_X}{560} + \frac{4}{560} + \frac{V_X}{820} + \frac{6}{820} = 0$$

$$V_X \left(\frac{1}{1000} + \frac{1}{560} + \frac{1}{820} \right) = -\frac{2}{1000} - \frac{4}{560} - \frac{6}{820}$$

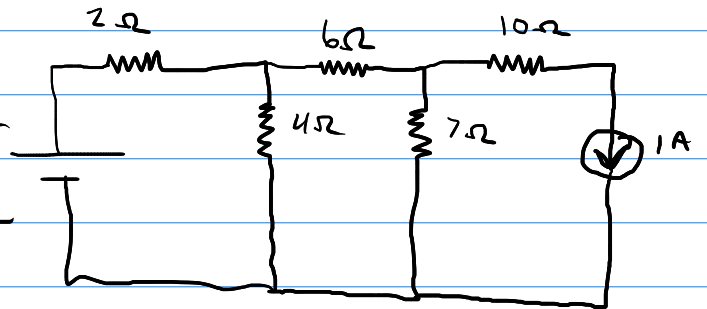Example

$$12 \left(\frac{V_A - (+8)}{2} + \frac{V_A - 0}{4} + \frac{V_A - V_B}{6} \right) = 0$$



$$\frac{V_B - V_A}{6} + \frac{V_B - 0}{3} + 1 = 0$$

$$6(V_A - 8) + 3V_A + 2(V_A - V_B) = 0$$

$$V_B - V_A + 2V_B + 6 = 0$$

$$11V_A - 2V_B = 48$$

$$-V_A + 3V_B = -6$$


$$\begin{bmatrix} 11 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$V_B = \frac{\begin{vmatrix} 11 & 48 \\ -1 & -6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 11 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{(11)(-6) - (-1)(48)}{(11)(3) - (-2)(-1)}$$

$$V_A = \frac{\begin{vmatrix} 48 & -2 \\ -6 & -3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 11 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}}$$

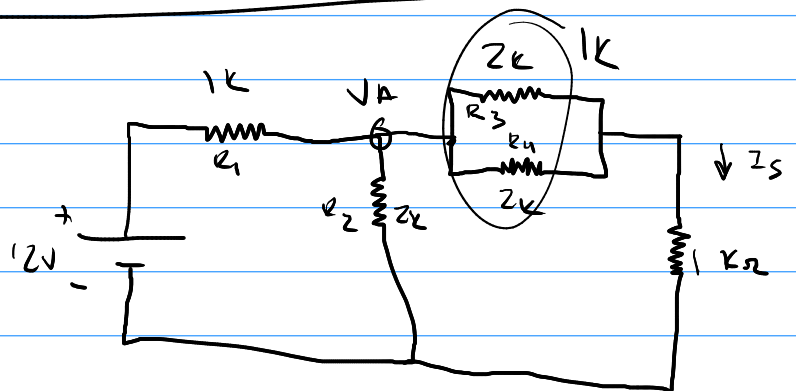Example:

$$2\left(\frac{V_A - 12}{1k} + \frac{V_A}{2k} + \frac{V_A}{2k}\right) = 0$$



$$2(V_A - 12) + V_A + V_A = 0$$

$$4V_A = 24 \quad V_A = 6V$$

$$I_S = \frac{6V}{2k} = 3mA$$