



## Chapter 7

### Wheat Stone Bridge

are widely used in measurement devices

1. Balanced Bridge
2. Unbalanced Bridge

#### 1.) Balanced Bridge:

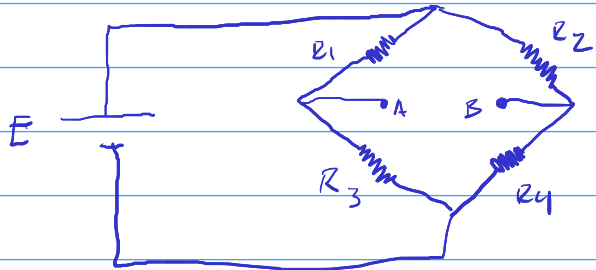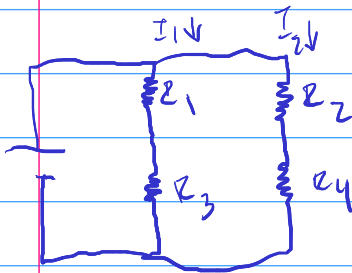

$$V_A = \frac{R_3}{R_1 + R_3} E \quad V_A = I_1 \cdot R_3$$

$$V_{R3} = V_A = I_1 R_3 = V_3$$

$$V_{R1} = V_1 = I_1 R_1$$

$$V_{R2} = V_2 = I_2 R_2$$

$$V_{R4} = V_4 = I_4 R_4$$

A Bridge is Balanced if  $V_{AB} = 0$

$$V_{AB} = V_A - V_B = 0$$

$$\frac{V_1}{V_3} = \frac{V_2}{V_4}$$

$$R_1 = R_3 \frac{R_2}{R_4}$$

$$\frac{I_1 R_1}{I_3 R_3} = \frac{I_2 R_2}{I_4 R_4}$$
$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

## 2.) Unbalanced Bridge



$$V_A = \frac{R}{R_{th} + R} E$$

$$V_B = \frac{R}{R + R} E = \frac{1}{2} E$$

$$V_A - V_B = \frac{R}{R_{th} + R} E - \frac{1}{2} E$$

$$= \left( \frac{R}{R_{th} + R} - \frac{1}{2} \right) E$$

$$= V_{AB}$$

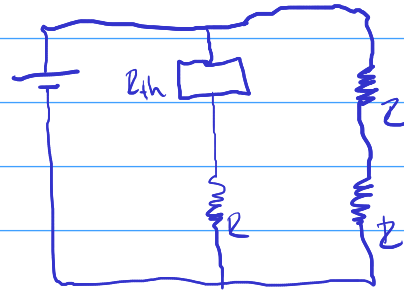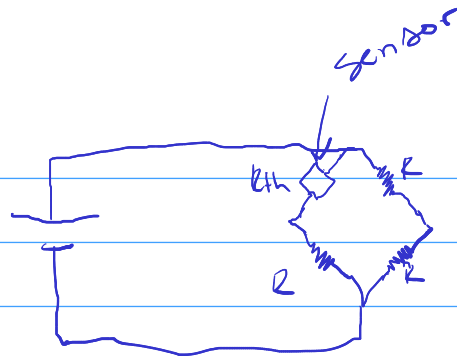

$$\Delta R_{th} = R - R_{th}$$

$$R_{th} = R - \Delta R_{th}$$

$$V_A = V_B = \left[ \frac{R}{R - \Delta R_{th} + R} - \frac{1}{2} \right] E$$

$$= \left[ \frac{R}{2R - \Delta R_{th}} - \frac{1}{2} \right] E$$

$$= \frac{2R - (2R - \Delta R_{th})}{2(2R - \Delta R_{th})} E$$


$$= \frac{2R - 2R + \Delta R_{th}}{2(2R - \Delta R_{th})} E$$

$$V_{AB} = \frac{\Delta R_{th}}{2(2R - \Delta R_{th})} E = \frac{\Delta R_{th}}{4R} E$$


is  $\Delta R_{th} \ll 2R$

$$V_{AB} = \frac{\Delta R_{th}}{4R} E$$

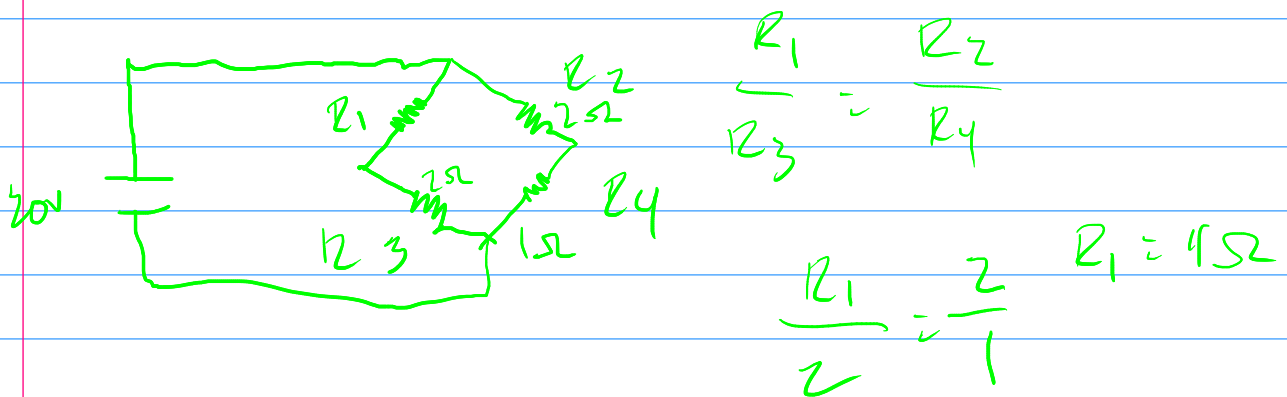Example: if the bridge is balanced, find R1



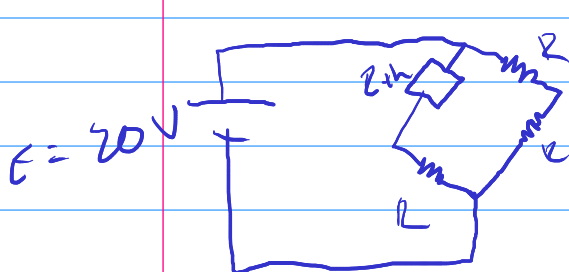Example: for a bridge at room temperature,  $R_{th} = 25k$   
If the temperature changes to  $35^\circ C$ ,  $R_{th} = 15k$ , find  $V_{ab}$



$R = 25k$   
 $R_{th} = 25k$   
 $V_{AB} = 0$   
 $R_{th} = 15k$   
 $V_{AB} = ?$


$V_A = \frac{R}{R + R_{th}} E$   
 $= \frac{25k}{25k + 15k} (20V) = 12.5V$   
 $V_B = \frac{R}{R + R} E = \frac{1}{2} E = 10V$

$V_A - V_B = \frac{\Delta R_{th}}{4R} E = \frac{10k}{4(25k)} 20V$

$V_A - V_B = 2.5V$

$35 - 25 = 10$   
 $\frac{V}{\Delta T} = \frac{2.5V}{10} = 0.25 V/^\circ C$

# HomeWork

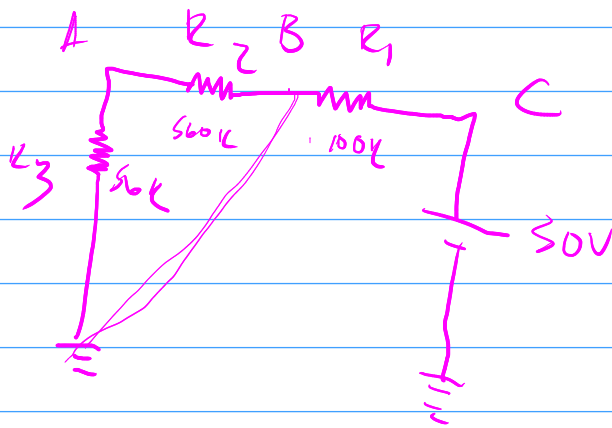

$$V_{R_2 + R_3} = V_B$$


$$\frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} (50V)$$

$$V_A = V_{R_3}$$

$$= \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} (50V)$$

Lab 10
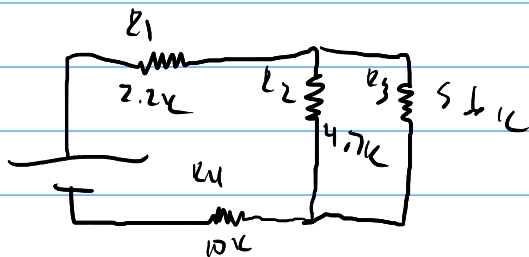
$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{(4.7k)(5.6k)}{4.7k + 5.6k} \approx 2.56k$$




$$R_T = 2.2k + 2.56k + 10k$$

$$\approx 14.76k$$

$$V_{R1} = \frac{R1}{R_T} (12V)$$

$$= \frac{2.2k}{14.76k} (12V)$$

$$\approx 1.79V$$

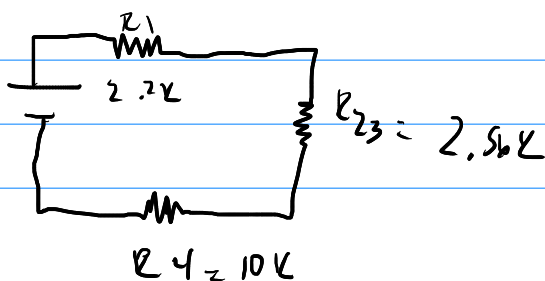

$$V_{R2} = V_{R3} = V_{R23} =$$

$$\frac{2.54k}{14.76k} (12V)$$

$$= 2.08V$$

$$V_{R4} = \frac{10k}{14.76k} (10V)$$

$$= 6.78V$$