
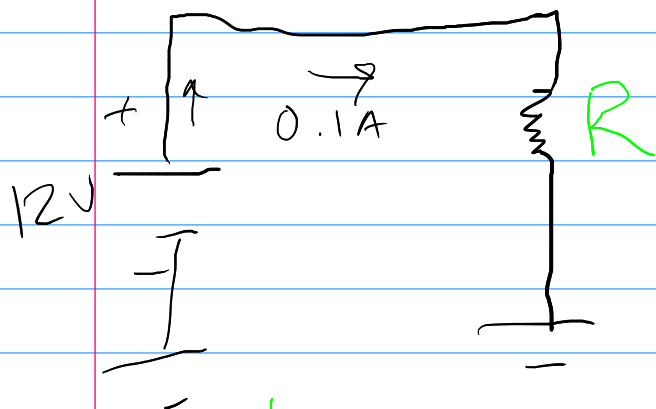


$$I = \frac{V}{R}$$

$$\frac{10V}{10\Omega} = 1A = I$$

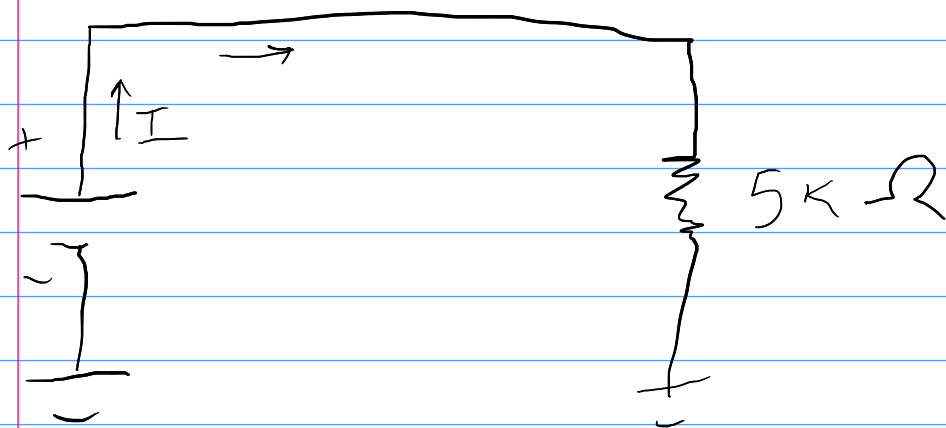


$$R = \frac{V}{I} = \frac{12V}{0.1A} = 120\Omega = R$$



$$I = \frac{V}{R} = \frac{10V}{5k\Omega} = \frac{10}{5 \times 10^3} = 0.002A = 2 \times 10^{-3}A$$
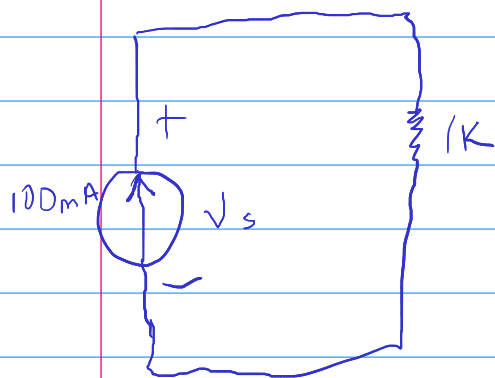
$$\frac{\text{Volt}}{1k\Omega} = \text{mA} \quad \frac{10V}{5k\Omega} = \text{mA} \quad 2\text{mA}$$



or

