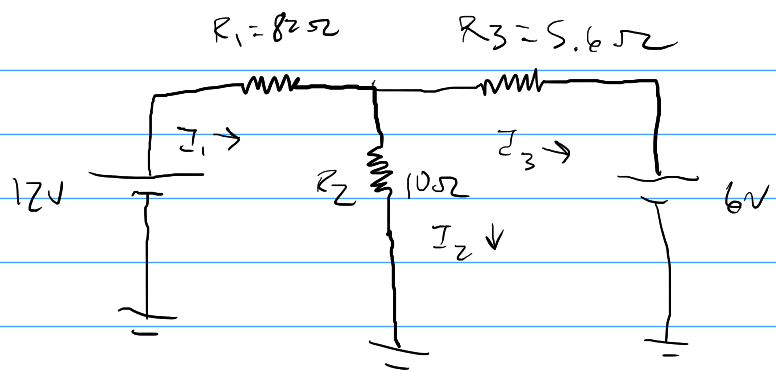


Chapter 9

Problem 11



$$-12 + 82I_1 + 10I_2 = 0$$

$$5.6I_3 + 6 - 10I_2 = 0$$

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad +V_{R1} + 6 - V_{R2} = 0$$

$$82(I_2 + I_3) - 10I_2 = 12$$

$$5.6I_3 - 10I_2 = -6$$

$$8.2I_2 - 10I_2 + 8.2I_3 = 12$$

$$-1.8I_2 + 8.2I_3 = 12$$


$$5.6I_3 - 10I_2 = -6$$

$$\begin{bmatrix} -1.8 & 8.2 \\ -10 & 5.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -6 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{cc} 12 & 8.2 \\ -6 & 5.6 \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{cc} -1.8 & 8.2 \\ -10 & 5.6 \end{array} \right|$$

Chapter 9
14
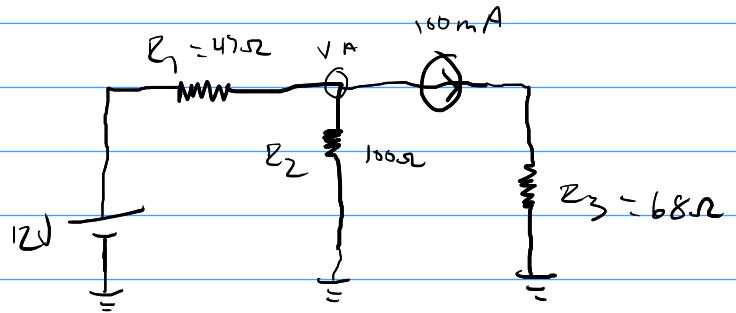
$$\frac{V_A - 12}{47} + \frac{V_A - 0}{100} + 0.100$$



$$\frac{V_A}{47} - \frac{12}{47} + \frac{V_A}{100} + 0.1$$


$$V_A \left(\frac{1}{47} + \frac{1}{100} \right) - \frac{12}{47} - 0.1$$

$$100(V_A - 12) + 47V_A + (0.1)(100)(47)$$

$$-10 + (1)I_1 + 2(I_1 - I_2) = 0 \quad 10V$$

$$(1)I_2 + 2(I_2 - I_3) + 2(I_2 - I_1) = 0$$

$$(1)I_3 + 20 + 2(I_3 - I_2) = 0$$

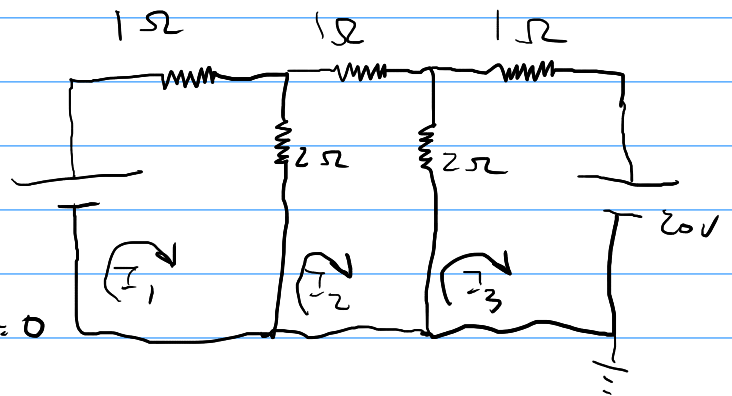

$$3I_1 - 2I_2 = 10$$

$$-2I_1 + 5I_2 - 2I_3 = 0$$

$$-2I_2 + 3I_3 = -20$$

$$6I_1 - 4I_2 = 20$$

$$-6I_1 + 15I_2 - 6I_3 = 0$$

$$11I_2 - 6I_3 = 20$$

$$7I_2 = -20$$

$$-2I_2 + 3I_3 = -20$$

$$I_2 = \frac{-20}{7} = -2.86 \text{ A}$$

$$11I_2 - 6I_3 = 20$$

$$-2(-2.86) + 3I_3 = -20$$

$$-4I_2 + 6I_3 = -40$$

$$3I_3 = -20 - 2(2.86)$$

$$I_3 = -8.57 \text{ A}$$

$$3I_1 - 2(-2.86) = 10$$

$$I_1 = 1.43 \text{ A}$$

$$3I_1 - 2I_2 + 0 \cdot I_3 = 10$$

$$-2I_1 + 5I_2 - 2I_3 = 0$$

$$0I_1 - 2I_2 + 3I_3 = -20$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = \left| \begin{array}{cc|c} 10 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -2 \\ -20 & -2 & 3 \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{array} \right|$$

$$\begin{vmatrix} 10 & -2 & 0 & 10 & -2 \\ 0 & 5 & -2 & 0 & 5 \\ -20 & -2 & 3 & -20 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 0 & 3 & -2 \\ -2 & 5 & -2 & -2 & 5 \\ 0 & -2 & 3 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$I_1 = \frac{(10)(5)(3) + (-2)(-2)(-20) + (0)(0)(2) - (3)(5)(3) + (-2)(-2)(0) + (0)(-2)(-2)}{[(-2)(0)(3) + (10)(-2)(-2) + 0(5)(-20)]}$$

$$[(-2)(0)(3) + (10)(-2)(-2) + 0(5)(-20)]$$